

Challenge 4 Parameters

$$V_S = 5.0 \text{ V}_{\text{DC}}$$

$$R_1 = 47 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 1000 \text{ }\mu\text{F}$$